

豆電球の回路 基礎知識プリント

豆電球1個を乾電池1個につないだときの電流の大きさを①として、各回路の豆電球・乾電池に流れる電流の大きさを書き入れましょう。

	豆電球 1個	豆電球 直列つなぎ	豆電球 並列つなぎ
乾電池 1個			
乾電池 直列つなぎ			
乾電池 並列つなぎ			